Identi ficaci ón	Nombre	Símbolo	Descripción	Tabla de verdad	Simplificación	Funciones Lógicas	Código	Nombre del archivo
4	Sumado		Unidad que realiza la suma de dos números de 32 bits	Utiliza half Adders:    Entrada	S =  0 1 0 1  C =  0 0 1 0  La simplificación se da mediante el método de mapas de Karnaugh	$S = A \circ B$ $C = A \cdot B$ Ya con las ecuaciones simplificadas se puede obtener las ecuaciones para los acarreos sin tener que esperar por el acarreo anterior de la siguiente manera.  Basado en el hecho que una señal de acarreo será generada en el caso de que las entradas $a_i$ y $b_i$ son ambas 1 o cuando alguna de estas es 1 y el acarreo de entrada es uno. $c_{i+1} = a_i \cdot b_i + (a_i \otimes b_i) \cdot c_i$ $s_i = (a_i \otimes b_i) \otimes c_i$ donde el generador o G es: $G_i = a_i \cdot b_i$ y el propagador o P es: $P_i = a_i \otimes b_i$ $c_{i+1} = G_i + P_i \cdot c_i$ $s_i = P_i \otimes c_i$ Usando estas ecuaciones vemos como no es necesario esperar por la generación del acarreo anterior.  Esto aplicado a un sumador de 4 bits se vería de la siguiente manera: $c_1 = G_0 + P_0 \cdot c_0$ $c_2 = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot c_0$ $c_3 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0$ $c_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 c_0$	module thirtyTwoBitsFullAdder(	Sumador32bits_Cha varriaOrtegaOrtizVi llalobos.v